

| Typ/Format   | DM       | Typ/Format   | DM       |
|--|----------|--|----------|
| 3101 b Operationsverstärker .....  | 267,--   | 3505 D Digital-Experimenter .....  | 2.574,-- |
| 3150 b astabile Kippstufe .....  | 566,--   | 3505.1 Zubehörsatz, Leitungen<br>und Adapter .....   | 196,--   |
| 3151 b bistabile Kippstufe .....   | 555,--   | 3505.2 Handbuch V0034 .....  | 160,--   |
| 3152 b monostabile Kippstufe .....   | 555,--   | 3505.9 Gerätebeschreibung  |          |
| 3153 b Schmitt-Trigger .....   | 555,--   | 3510 F Digital- Trainer.....   | 4.862,-- |
| 3160 b Stabilisiertes Netzgerät,<br>mit Kühlkörper .....   | 574,--   | 3510.1 Zubehörsatz, Verbindungs-<br>leitungen, Adapter .....   | 237,--   |
| 3163 b NF-Verstärker .....   | 555,--   | 3510.2 Handbuch V0035<br>Statische Verknüpfungen<br>Handbuch V0036<br>Sequentielle logische<br>Schaltungen .....   | 320,--   |
| 3165 b R-C-Generator .....   | 555,--   | 3510.9 Gerätebeschreibung  |          |
| 3170 b Nachlaufregelung .....  | 1.097,-- | 3517 D MP-Experimenter, komplett<br>bestückt mit: 1 k RAM<br>1 Input-Port<br>1 Output-Port<br>1 Interface<br>(Kassetten-<br>recorder)<br>inkl. Versuchshandbuch V0039,<br>Einführung in die Mikro-<br>prozessortechnik ..... | 4.158,-- |
| 3171 b Lichtschranke .....   | 648,--   | 3517.3.2 Speicherchip (REPRO) .....  | 16,--    |
| 3172 b Thermoschalter .....  | 648,--   | 3517.4 Kassettenrecorder inkl.<br>Verbindungskabel .....   | 191,--   |
| 3180 b Phasenanschnittsteuerung .....  | 574,--   | 3517.5 NiCd-Akkumulator .....  | 82,--    |
| 3185 b Logikschaltung .....  | 560,--   | 3517.10 Metallpapier-Drucker mit<br>Interface .....  | 1.026,-- |
| 3186 c Elektronischer Gong .....   | 947,--   | 3517.10.1 Betriebssystem für Drucker ....  | 74,--    |
| 3187 c Elektronisches Voltmeter .....  | 1.008,-- | 3520 IC-Board .....  | 419,--   |
| 3190 b Schützschialtung .....  | 497,--   | 3520.1 Zubehörsatz, Verbindungs-<br>leitungen, Verbindungsstecker,<br>Komponentenhalter .....  | 213,--   |
| 3191 b Wendeschützschialtung .....   | 537,--   | 3525 IC-Trainer .....  | 2.950,-- |
| 3192 b automatische Stern-Dreieck-<br>Schaltung .....  | 715,--   | 3525.1 Zubehörsatz, Leitungen<br>und Stecker .....   | 356,--   |
| 3195 c Leuchtstofflampenschaltung ....   | 707,--   | 3525.9 Gerätebeschreibung  |          |
| 3196 c Wechselschialtung .....   | 662,--   | 3525.20 Beschriftungsschablonen<br>für 16-polige IC's .....  | 1,--     |
| 3197 c Stromstoßschalter .....   | 684,--   | 3525.21 Beschriftungsschablonen<br>für Universal-IC's .....  | 2,20     |
| 3205 D Analog-Experimenter .....   | 2.572,-- | 3525.25 Box mit konfektionierten Drähten   | 80,70    |
| 3205.1 Zubehörsatz, Verbindungs-<br>leitungen, Komponentenhalter ..                                    | 155,--   | 3525.26 Hexadezimaltastatur 0...F<br>und 8 Funktionstasten .....   | 208,--   |
| 3205.2 Handbuch V0047, Einführung<br>in die Analogtechnik .....  | 160,--   |  |          |
| 3205.9 Gerätebeschreibung  |          |  |          |
| 3210 F Analog-Trainer .....  | 4.323,-- |  |          |
| 3210.1 Zubehörsatz, Leitungen, steck-<br>bare Bauelemente, Quadrier-<br>netzwerke .....                | 882,--   |  |          |
| 3210.2 Handbuch V0048<br>Analog-Lehrmodell Teil I<br>Handbuch V0049<br>Analog-Lehrmodell Teil II ..... | 320,--   |  |          |
| 3210.9 Gerätebeschreibung  |          |  |          |



hps SYSTEM TECHNIK